

①

Assignment-2

Group No-2

Members:

Kanya Kumar Agrawal

230101053

Dhruv R Pansuriya

230101071

Parth Sunil Aher

230101072

Shelke Durgesh Balkrishna

230101093

Problem Statement →

Designing Gray code to Binary code conversion circuit.

IC used → Quad 2-input NOR

K-maps for b_0, b_1, b_2, b_3 :- (Inputs: $g_0, g_1, g_2, g_3, g_0', g_1', g_2', g_3'$) →

$g_3 g_2$ \ $g_1 g_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

(b_3)

$g_3 g_2$ \ $g_1 g_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

(b_2)

$g_3 g_2$ \ $g_1 g_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	0	0
11	0	0	1	1
10	1	1	0	0

(b_1)


$g_3 g_2$ \ $g_1 g_0$	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	1	0
11	0	1	0	1
10	1	0	1	0

(b_0)

Gray code to Binary Conversion Table

Decimal number	Gray				Binary			
	g_3	g_2	g_1	g_0	b_3	b_2	b_1	b_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	1	0	0	1	0
3	0	0	1	0	0	0	1	1
4	0	1	1	0	0	1	0	0
5	0	1	1	1	0	1	0	1
6	0	1	0	1	0	1	1	0
7	0	1	0	0	0	1	1	1
8	1	1	0	0	1	0	0	0
9	1	1	0	1	1	0	0	1
10	1	1	1	1	1	0	1	0
11	1	1	1	0	1	0	1	1
12	1	0	1	0	1	1	0	0
13	1	0	1	1	1	1	0	1
14	1	0	0	1	1	1	1	0
15	1	0	0	0	1	1	1	1

IC Used: 7402 Quad 2 Input NOR

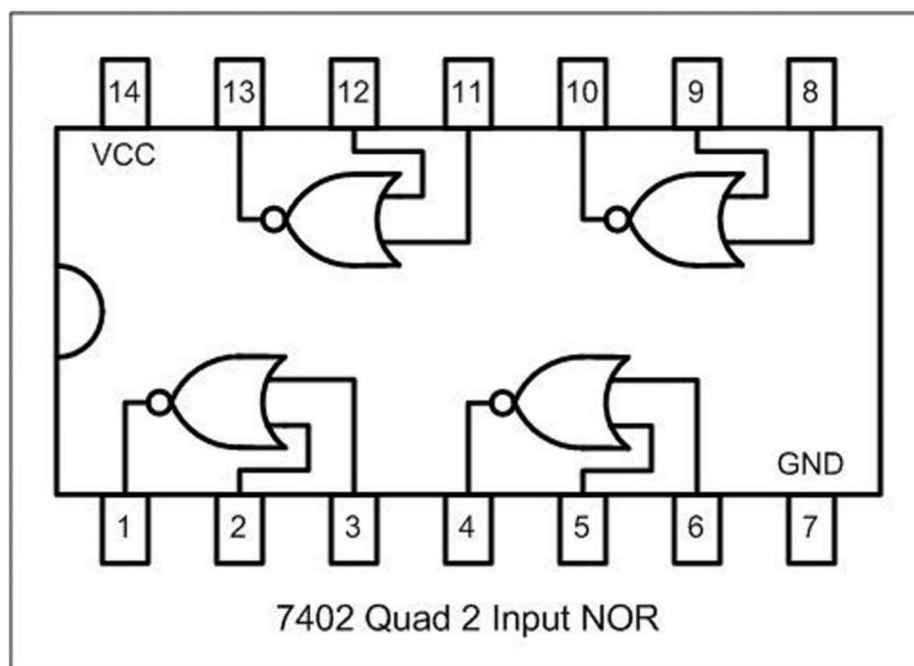

Equations and derivations →

(2)

$$\rightarrow b_3 = g_3$$

$$\rightarrow b_2 = \bar{g}_3 g_2 + g_3 \bar{g}_2 \quad (\text{from K-maps})$$

$$= \text{NOR}(\bar{g}_2 g_3, g_2' g_3')$$

$$= \text{NOR}(\text{NOR}(g_2', g_3'), \text{NOR}(g_2, g_3))$$

(from K-map)

$$\rightarrow b_1 = g_3 g_2' g_1' + g_3' g_2 g_1' + g_3' g_2' g_1 + g_2 g_3 g_1$$

$$= \text{NOR}[(g_1' g_2 g_3 + g_1' g_2' g_3'), g_1 g_2 g_3' + g_2' g_3 g_1']$$

$$= \text{NOR}[\text{NOR}(g_1, g_2' g_3 + g_2 g_3'), \text{NOR}(g_2 g_3 + g_2' g_3', g_1')]$$

$$= \text{NOR}[\text{NOR}(g_1, b_2), \text{NOR}(g_1', \underbrace{b_2'}_{\text{NOR}(b_2, b_2)})]$$

$$\rightarrow b_0 = g_3' g_2' g_1' g_0 + g_3' g_2' g_1 g_0' + g_3' g_2 g_1' g_0' + g_3' g_2 g_1 g_0 + g_3 g_2 g_1' g_0 + g_3 g_2 g_1 g_0' + g_3 g_2' g_1' g_0' + g_3 g_2' g_1 g_0$$

$$= \text{NOR}[\text{NOR}(g_0, b_1), \text{NOR}(g_0', \underbrace{b_1'}_{\text{NOR}(b_1, b_1)})]$$

Total No. of NOR gate =

for $b_3 = 0$

$$b_2 = 3$$

$$b_1 = 4$$


$$b_0 = 4$$

11

∴ Total 11 NOR gates are used.

(3)

Circuit Diagram

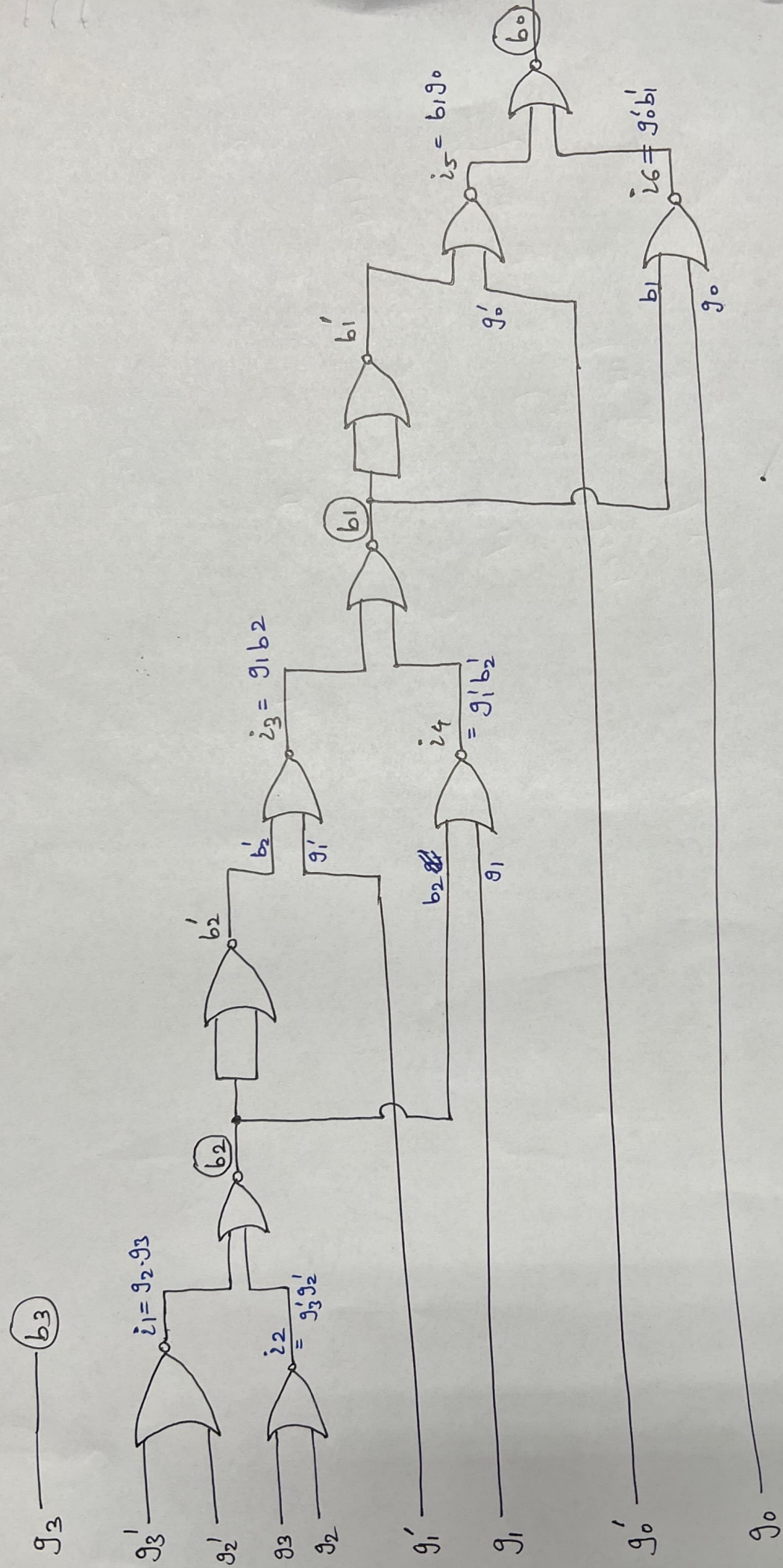

2

